きほんのドリル

8 電気で明かりをつけよう 電気を通すもの・通さないもの

月　日　時間10分

名前　　/100点

1 下の図のようなそうちをつくり，電気を通すものと通さないものを調べました。次の問いに答えよう。実験

80点（1つ8点）

そうち

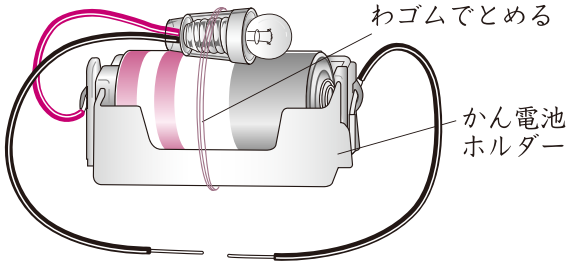

そうちで調べたもの

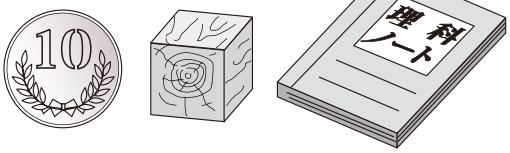

10円玉（　）　木（　）　ノート（　）

プラスチックの部分（　）

はさみ

鉄の部分（　）

色（とりょう）がぬっていない部分（　）

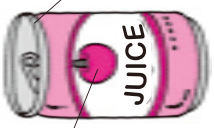

空きかん

色（とりょう）がぬってある部分（　）

アルミニウムはく（　）

(1)　図の（　）に，そうちの明かりがついたものには○，つかないものには×をかこう。

(2)　次の文の（　）にあてはまる言葉を，下の［　］からえらんでかこう。

・明かりがついたものは，（　　）を通した。

・電気を通すせいしつがある，鉄や銅，アルミニウムなどは（　　）とよばれる。

［金ぞく　電気　空気］

20点（1つ10点，なぞりは点数なし）

だいじなまとめ

（金ぞく）は，電気を｛通す・通さない｝せいしつがあるので，金ぞくを豆電球の回路のとちゅうにつなげると，明かりは｛つく・つかない｝。

新興出版社啓林館 & ちびむすドリル special コラボ
ドリルの王様
楽しく取り組めるから 長続き する！
各種検定試験、また2020年度からの 新学習指導要領 にも対応！
ドリルの王様 or 教科書ぴったりテスト 検索
ドリルの王様 公式サイトはこちら
予習・復習に便利な教科書ぴったりテスト 公式サイトはこちら